

# 实验零—单周期 CPU 设计

姓名： 汤尧 学号： 3200106252 学院： 求是学院云峰学园

课程名称： 计算机系统 II 同组学生姓名： 无

实验时间： 周四 3, 4, 5 节课 实验地点： 紫金港机房 指导老师： 卢立

## 一、 实验目的和要求

1. 回顾单周期 CPU 数据通路和控制器设计过程
2. 回顾程序执行过程
3. 为之后搭建流水线 CPU 打下基础

## 二、 实验内容和原理

### 2.1 实验内容

1. 完成 32 位单周期 CPU 数据通路设计
2. 完成单周期 CPU 控制模块设计，结合实验 10 数据通路，搭起 32 位单周期 CPU
3. 实现指令
4. 通过仿真测试和上板验收

### 2.2 设计模块

#### 2.2.1 概述

单周期 CPU 主要特征是在一个周期内完成一条指令，也就意味着其 CPI(cycle per instruction) 是 1。考虑到不同的指令都需要在一个周期内完成，因而单周期 CPU 时钟频率是以执行最慢的那条指令作为基准，这也是单周期 CPU 最大的缺陷之一。

我们可以把单周期 CPU 分成数据通路和控制单元两个模块，本次实验将完成数据通路模块。


#### 2.2.2 数据通路设计

为了之后能和流水线 CPU 进行衔接，我们把单周期 CPU 数据通路划分成 5 个阶段(stage):

1. instruction fetch (IF)
2. instruction decode (ID)
3. execution (EX)
4. memory access (MEM)
5. register write back (WB)

- 获取指令阶段 (IF)
  - 从 instruction memory 中获取 32 位指令
  - 令当前的 PC(program counter) 增加 4 ( $PC = PC + 4$ , 使当前 PC 指向下一条 32 位的指令, instruction memory 是 byte-addressing, 所以是 +4 而不是 +32)
- 指令译码阶段 (ID)
  - 拿到指令之后, 我们需要知道指令能提供各种信息包括 opcode, rs1, rs2, rd, imm 等等, 所以需要对指令进行译码, 提取信息。
  - 译码完成后, 我们可以通过拿到的 rs1, rs2 读取相应的寄存器值
- 执行阶段 (EX)
  - 执行一些运算操作, 包括 +, -, \*, / , 逻辑运算或左移、右移等等
  - 跳转地址的计算也可以在这个阶段执行
- 访存阶段 (MEM)
  - 从 data memory 中拿到数据
- 写回阶段 (WB)
  - 把计算后获得的数据或者从 data memory load 的数据写回到寄存器中

### 2.2.3 数据通路图

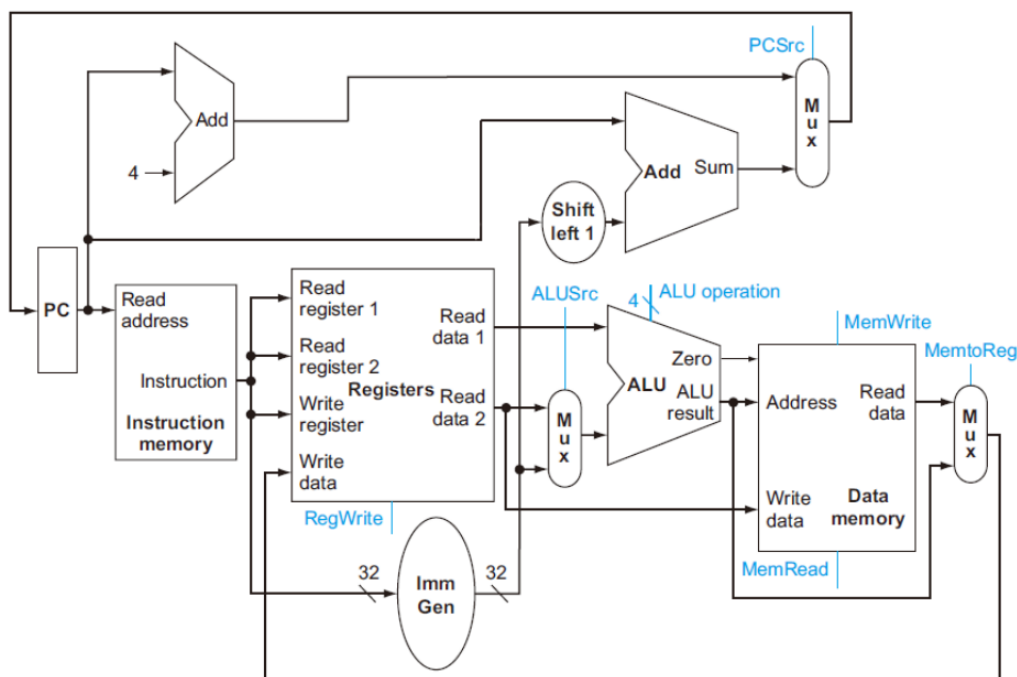

### 2.2.4 控制单元

控制单元, 也称译码器, 它的作用是解码指令, 发出信号, 告诉 Datapath 应该执行什么操

作。


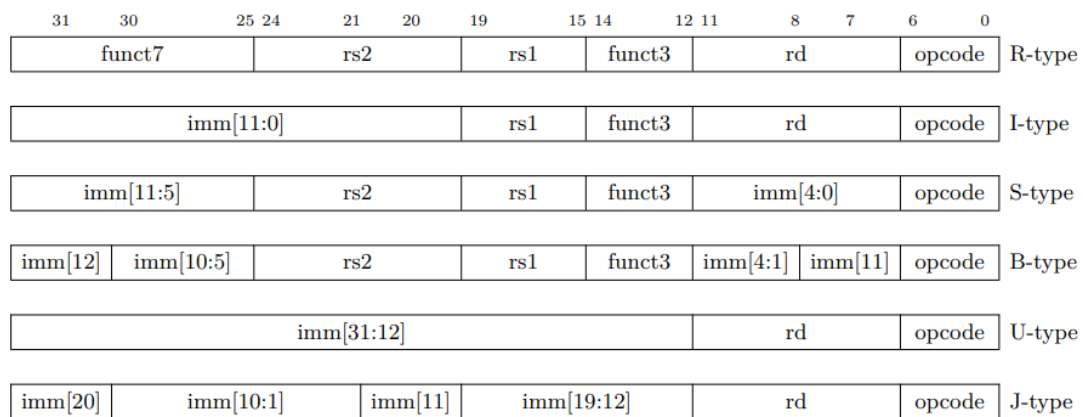


图 1: RISC-V base instruction formats

## 2.2.5 单周期 CPU 参考设计

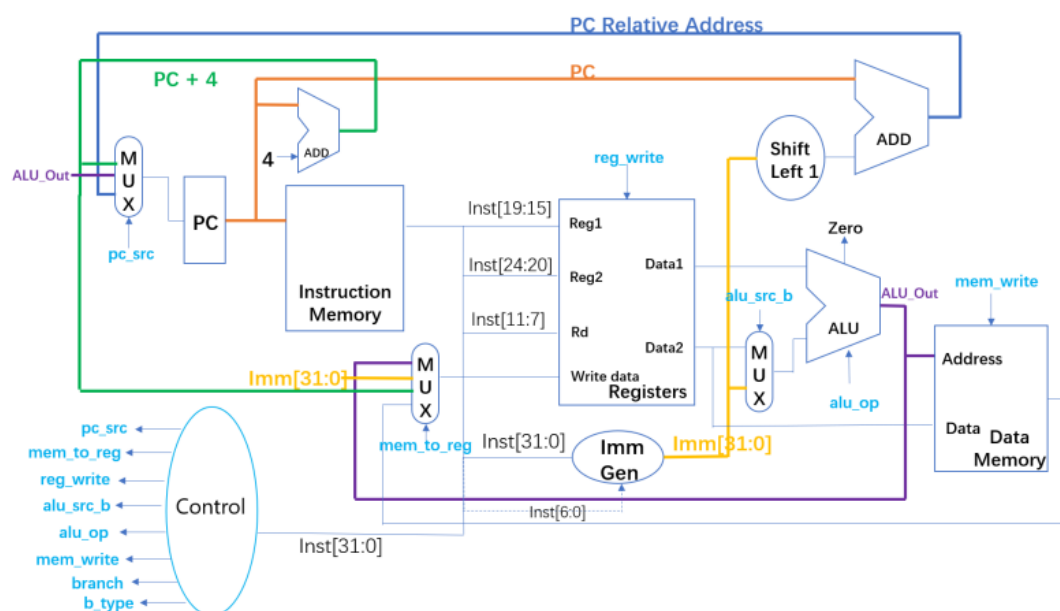

## 2.2.6 实现指令

I 型: addi,slli,slti,sltiu,xori,srli,ori,andi,srai,lw,jalr

R 型: add, sll, slt, sltu, xor, srl, or, and, sra

U 型: lui, auipc

S 型: sw

B 型: beq, bne

## J 型: jal

**lw** rd, offset(rs1)  $x[rd] = \text{sext}(M[x[rs1] + \text{sext}(\text{offset})])[31:0]$

字加载 (*Load Word*). I-type, RV32I and RV64I.

从地址  $x[rs1] + \text{sign-extend}(\text{offset})$  读取四个字节, 写入  $x[rd]$ 。对于 RV64I, 结果要进行符号位扩展。

压缩形式: **c.lwsp** rd, offset; **c.lw** rd, offset(rs1)

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:0]		rs1	010	rd	0000011

**sw** rs2, offset(rs1)  $M[x[rs1] + \text{sext}(\text{offset})] = x[rs2][31:0]$

存字 (*Store Word*). S-type, RV32I and RV64I.

将  $x[rs2]$  的低位 4 个字节存入内存地址  $x[rs1] + \text{sign-extend}(\text{offset})$ 。

压缩形式: **c.swsp** rs2, offset; **c.sw** rs2, offset(rs1)

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
offset[11:5]		rs2	rs1	010	offset[4:0]	0100011

**lui** rd, immediate  $x[rd] = \text{sext}(\text{immediate}[31:12] \ll 12)$

高位立即数加载 (*Load Upper Immediate*). U-type, RV32I and RV64I.

将符号位扩展的 20 位立即数 *immediate* 左移 12 位, 并将低 12 位置零, 写入  $x[rd]$  中。

压缩形式: **c.lui** rd, imm

31	12 11	7 6	0
immediate[31:12]		rd	0110111

**add** rd, rs1, rs2  $x[rd] = x[rs1] + x[rs2]$

加 (*Add*). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs2]$  加到寄存器  $x[rs1]$  上, 结果写入  $x[rd]$ 。忽略算术溢出。

压缩形式: **c.add** rd, rs2; **c.mv** rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000		rs2	rs1	000	Rd	0110011

**addi** rd, rs1, immediate  $x[rd] = x[rs1] + \text{sext}(\text{immediate})$

加立即数 (*Add Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数加到寄存器  $x[rs1]$  上, 结果写入  $x[rd]$ 。忽略算术溢出。

压缩形式: **c.li** rd, imm; **c.addi** rd, imm; **c.addi16sp** imm; **c.addi4spn** rd, imm

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]		rs1	000	rd	0010011

**sll** rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] \ll x[rs2]$$

逻辑左移(*Shift Left Logical*). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  左移  $x[rs2]$  位, 空出的位置填入 0, 结果写入  $x[rd]$ 。  $x[rs2]$  的低 5 位 (如果是 RV64I 则是低 6 位) 代表移动位数, 其高位则被忽略。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	

**slli** rd, rs1, shamt

$$x[rd] = x[rs1] \ll \text{shamt}$$

立即数逻辑左移(*Shift Left Logical Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  左移  $\text{shamt}$  位, 空出的位置填入 0, 结果写入  $x[rd]$ 。对于 RV32I, 仅当  $\text{shamt}[5]=0$  时, 指令才是有效的。

压缩形式: **c.slli** rd, shamt

31	26 25	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	

**slt** rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1] <_s x[rs2])$$

小于则置位(*Set if Less Than*). R-type, RV32I and RV64I.

比较  $x[rs1]$  和  $x[rs2]$  中的数, 如果  $x[rs1]$  更小, 向  $x[rd]$  写入 1, 否则写入 0。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	

**slti** rd, rs1, immediate

$$x[rd] = (x[rs1] <_s \text{sext}(\text{immediate}))$$

小于立即数则置位(*Set if Less Than Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

比较  $x[rs1]$  和有符号扩展的  $\text{immediate}$ , 如果  $x[rs1]$  更小, 向  $x[rd]$  写入 1, 否则写入 0。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs1	010	rd	0010011	

**sltiu** rd, rs1, immediate

$$x[rd] = (x[rs1] <_u \text{sext}(\text{immediate}))$$

无符号小于立即数则置位(*Set if Less Than Immediate, Unsigned*). I-type, RV32I and RV64I.

比较  $x[rs1]$  和有符号扩展的  $\text{immediate}$ , 比较时视为无符号数。如果  $x[rs1]$  更小, 向  $x[rd]$  写入 1, 否则写入 0。

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs1	011	rd	0010011	

**sltu** rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1] <_u x[rs2])$$

无符号小于则置位(*Set if Less Than, Unsigned*). R-type, RV32I and RV64I.

比较  $x[rs1]$  和  $x[rs2]$ , 比较时视为无符号数。如果  $x[rs1]$  更小, 向  $x[rd]$  写入 1, 否则写入 0。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	

**srl** rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1] \gg_u x[rs2])$$

逻辑右移(*Shift Right Logical*). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  右移  $x[rs2]$  位, 空出的位置填入 0, 结果写入  $x[rd]$ 。  $x[rs2]$  的低 5 位 (如果是 RV64I 则是低 6 位) 代表移动位数, 其高位则被忽略。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	

**srl**i rd, rs1, shamt

$$x[rd] = (x[rs1] \gg_u \text{shamt})$$

立即数逻辑右移(*Shift Right Logical Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  右移  $\text{shamt}$  位, 空出的位置填入 0, 结果写入  $x[rd]$ 。对于 RV32I, 仅当  $\text{shamt}[5]=0$  时, 指令才是有效的。

压缩形式: **c.srli** rd, shamt

31	26 25	20 19	15 14	12 11	7 6	0
000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	

**sra** rd, rs1, rs2

$$x[rd] = (x[rs1] \gg_s x[rs2])$$

算术右移(*Shift Right Arithmetic*). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  右移  $x[rs2]$  位, 空位用  $x[rs1]$  的最高位填充, 结果写入  $x[rd]$ 。  $x[rs2]$  的低 5 位 (如果是 RV64I 则是低 6 位) 为移动位数, 高位则被忽略。

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	

**srai** rd, rs1, shamt

$$x[rd] = (x[rs1] \gg_s \text{shamt})$$

立即数算术右移(*Shift Right Arithmetic Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  右移  $\text{shamt}$  位, 空位用  $x[rs1]$  的最高位填充, 结果写入  $x[rd]$ 。对于 RV32I, 仅当  $\text{shamt}[5]=0$  时指令有效。

压缩形式: **c.srai** rd, shamt

31	26 25	20 19	15 14	12 11	7 6	
010000	shamt	rs1	101	rd	0010011	

**and** rd, rs1, rs2

$$x[rd] = x[rs1] \& x[rs2]$$

与 (*And*). R-type, RV32I and RV64I.

将寄存器  $x[rs1]$  和寄存器  $x[rs2]$  位与的结果写入  $x[rd]$ 。

压缩形式: **c.and** rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	

**andi** rd, rs1, immediate  $x[rd] = x[rs1] \& \text{sext}(\text{immediate})$

与立即数 (*And Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

把符号位扩展的立即数和寄存器  $x[rs1]$  上的值进行位与，结果写入  $x[rd]$ 。

压缩形式: **c.andi** rd, imm

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs1	111	rd	0010011	

**or** rd, rs1, rs2  $x[rd] = x[rs1] | x[rs2]$

取或 (*OR*). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  和寄存器  $x[rs2]$  按位取或，结果写入  $x[rd]$ 。

压缩形式: **c.or** rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	

**ori** rd, rs1, immediate  $x[rd] = x[rs1] | \text{sext}(\text{immediate})$

立即数取或 (*OR Immediate*). R-type, RV32I and RV64I.

把寄存器  $x[rs1]$  和有符号扩展的立即数 *immediate* 按位取或，结果写入  $x[rd]$ 。

压缩形式: **c.ori** rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
Immediate[11:0]	rs2	rs1	110	rd	0010011	

**xor** rd, rs1, rs2  $x[rd] = x[rs1] \wedge x[rs2]$

异或 (*Exclusive-OR*). R-type, RV32I and RV64I.

$x[rs1]$  和  $x[rs2]$  按位异或，结果写入  $x[rd]$ 。

压缩形式: **c.xor** rd, rs2

31	25 24	20 19	15 14	12 11	7 6	0
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	

**xori** rd, rs1, immediate  $x[rd] = x[rs1] \wedge \text{sext}(\text{immediate})$

立即数异或 (*Exclusive-OR Immediate*). I-type, RV32I and RV64I.

$x[rs1]$  和有符号扩展的 *immediate* 按位异或，结果写入  $x[rd]$ 。

压缩形式: **c.xori** rd, rs2

31	20 19	15 14	12 11	7 6	0
immediate[11:0]	rs1	100	rd	0010011	

**jal** rd, offset  $x[rd] = pc+4; pc += sext(offset)$

跳转并链接 (*Jump and Link*). J-type, RV32I and RV64I.

把下一条指令的地址( $pc+4$ ),然后把 $pc$ 设置为当前值加上符号位扩展的 $offset$ 。 $rd$ 默认为 $x1$ 。

压缩形式: **c.j** offset; **c.jal** offset




**jalr** rd, offset(rs1)  $t = pc+4; pc = (x[rs1] + sext(offset)) \& \sim 1; x[rd] = t$

跳转并寄存器链接 (*Jump and Link Register*). I-type, RV32I and RV64I.

把 $pc$ 设置为 $x[rs1] + sign-extend(offset)$ ,把计算出的地址的最低有效位设为0,并将原 $pc+4$ 的值写入 $f[rd]$ 。 $rd$ 默认为 $x1$ 。

压缩形式: **c.jr** rs1; **c.jalr** rs1

 


**beq** rs1, rs2, offset  $if (rs1 == rs2) pc += sext(offset)$

相等时分支 (*Branch if Equal*). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 $x[rs1]$ 和寄存器 $x[rs2]$ 的值相等,把 $pc$ 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 $offset$ 。

压缩形式: **c.beqz** rs1, offset

 


**bne** rs1, rs2, offset  $if (rs1 \neq rs2) pc += sext(offset)$

不相等时分支 (*Branch if Not Equal*). B-type, RV32I and RV64I.

若寄存器 $x[rs1]$ 和寄存器 $x[rs2]$ 的值不相等,把 $pc$ 的值设为当前值加上符号位扩展的偏移 $offset$ 。


压缩形式: **c.bnez** rs1, offset

 

**auipc** rd, immediate  $x[rd] = pc + sext(immediate[31:12] \ll 12)$

PC加立即数 (*Add Upper Immediate to PC*). U-type, RV32I and RV64I.

 把符号位扩展的20位(左移12位)立即数加到 $pc$ 上,结果写入 $x[rd]$ 。





## 三、 主要仪器设备

- HDL: Verilog、SystemVerilog
- IDE: Vivado
- 开发板: NEXYS A7

## 四、 操作方法与实验步骤

### 4.1 操作方法

完成单周期 CPU 设计，并将其通过 verilog 电路实现，Run Simulation 进行仿真并观察其波动情况。

### 4.2 实验步骤

#### 4.2.1 数据通路设计

1. 根据 lab10-1 中给出的参考数据通路图完成设计
2. 根据提供的测试文件进行仿真测试
3. 提高提供的测试环境进行上板验证

#### 4.2.2 控制模块设计

1. 完成控制单元模块设计
2. 结合数据通路，搭起单周期 CPU
3. 使用 lab10-1 提供的仿真代码文件进行仿真测试
4. 使用 lab10-1 提供的测试环境进行上板验证

## 五、 实验结果与分析

### 5.1 主要代码片段

entend 模块：根据指令解码，选择不同数字拓展类型。

```

always @(*)
  case (inst[6:0])
    7'b0010011: extend <= Immgen://addi R
    7'b0110011: extend <= Immgen://add
    7'b0000011: extend <= Immgen://lw I
    7'b0100011: extend <= Smmgen://sw S
    7'b1100011: extend <= Bmmgen://beq B
    7'b1100111: extend <= Immgen://jalr I
    7'b1101111: extend <= Jmmgen://jal J
    7'b0110111: extend <= Ummgen://lui U
    7'b0010111: extend <= Ummgen://lui U
    default: extend = 0;
  endcase

```

pc 变化，每个时钟周期内，根据 rst 信号选择 pc 为 pc+4 或是初始地址。

```

50 always @(posedge clk or posedge rst) begin
51     if(rst) begin
52         pcc <= 32'b0;
53         addrr <= 32'h00000004;
54     end
55     else begin
56         pcc <= nextpcc;
57         addrr <= nextaddr;
58     end
59 end

```

多路选择器模块，根据 Control 模块传来的信号选择输出。

```

25 input b_byte,
26 input [31:0] I0,
27 input [31:0] I1,
28 input [31:0] I2,
29 input [31:0] I3,
30 input zero,
31 // 2'b00 表示写回rd的数据来自ALU, 2'b01表示数据来自imm,
32 // 2'b10表示数据来自pc+4, 2'b11 表示数据来自data memory
33 output [31:0] o
34 );
35 reg [31:0] oo;
36 always @(*)
37 case(s)
38 2'b00: oo <= I0;
39 2'b01: oo <= I1;
40 2'b10: oo <= I2;
41 2'b11: if((b_byte & zero == 0)&(b_byte|zero == 1)) oo <= I3; else oo <= I0;
42 endcase
43 assign o=oo;
44 endmodule

```

control 模块，将指令解码，改变控制信号。


```

26 case (op_code)
27 7'b0110111: begin alu_src_b = 1'b1; mem_to_reg = 2'b00; end // LUI U
28 7'b0110011: begin alu_src_b = 1'b1; pc_src = 2'b00; //addi,ori,slti,andi,xori,slli,sltu
29     if(func3 == 3'b000) alu_op = ADD;
30     if(func3 == 3'b001) alu_op = SLL;
31     if(func3 == 3'b010) alu_op = SLT;
32     if(func3 == 3'b011) alu_op = SLTU;
33     if(func3 == 3'b100) alu_op = XOR;
34     if(func3 == 3'b101) alu_op = SRL;
35     if(func3 == 3'b110) alu_op = OR;
36     if(func3 == 3'b111) alu_op = AND;
37 end // ADDI R
38 7'b0110011: begin alu_src_b = 1'b0; mem_to_reg = 2'b00; //add or and slt sll xor, sltiu
39     if(func3 == 3'b000) alu_op = ADD;
40     if(func3 == 3'b001) alu_op = SLL;
41     if(func3 == 3'b010) alu_op = SLT;
42     if(func3 == 3'b011) alu_op = SLTU;
43     if(func3 == 3'b100) alu_op = XOR;
44     if(func3 == 3'b101) alu_op = SRL;
45     if(func3 == 3'b110) alu_op = OR;
46     if(func3 == 3'b111) alu_op = AND;
47 end
48 7'b0000011: begin pc_src = 2'b00; reg_write = 1'b1; mem_to_reg = 2'b11; end // LW I
49 7'b0100011: begin pc_src = 2'b00; reg_write = 1'b0; mem_to_reg = 2'b00; end // SW S
50 7'b0010111: begin pc_src = 2'b10; reg_write = 1'b1; alu_src_b = 1'b1; alu_op = ADD; end // auipc
51 7'b1100111: begin pc_src = 2'b10; reg_write = 1'b1; alu_src_b = 1'b1; mem_to_reg = 2'b10; alu_op = ADD; end // jalr
52 7'b1011111: begin pc_src = 2'b10; alu_op = ADD; alu_src_b = 1'b1; mem_to_reg = 2'b10; branch = 1; end // JAL
53 7'b1100011: begin alu_op = SUB; pc_src = 2'b11; alu_src_b = 1'b0; mem_to_reg = 2'b10;
54     if(func3 == 000) b_type = 0; // beq
55     else if(func3 == 001) b_type = 1; end // bne

```
 
## 5.2 仿真模拟

首先 rom 连接 lab\_10.coe, lw,sw,addi,bne 指令成功后的波形变化。



自己编写的测试数据，验证 `bonus` 的指令。



上板验证，将 pc 当前指令地址，inst 当前指令值，ld/st addr 访问访存的地址，reg\_write\_data 寄存器写回值在四个 debug 输出信号中输出。和汇编指令对应验证 CPU 正常运行。

